
# 2023秋P4·CPU设计文档

# Part 1 CPU设计草稿

# 1.1 总体概述

#### 下面是供参考的整体架构图:

 

# 1.1.1 CPU类型

本CPU为单周期MIPS - CPU,目前由Verilog的ISE工具链实现。

# 1.1.2 CPU结构

CPU包含GRF、EXT、ALU、DM、IFU、Controller六个模块。

相较于Logisim,在ISE中能够快速简捷地对输入的32位指令进行解析,因此不需要单独的Splitter模块。 All\_MUXs.v文件集成了3个多路选择器,由于功能结构简单,这里不算做单个模块。

# 1.1.3 CPU支持的指令集

{add, sub, ori, lw, sw, beq, lui, jal, jr, nop}

要求中字面上是add和sub指令,是为了方便以后扩展功能。但是实际上本次开发只需考虑无符号数即可,更接近于addu和subu指令。

# 1.2 模块设计

# 1.2.1 GRF

# 1.2.1.1 端口定义

端口名	方向	位宽	信 <del>号</del> 描述
clk	ı	1	时钟信号
reset	I	1	同步复位信号

端口名	方向	位宽	信号描述				
WE	I	1	写使能信号: 1, 允许写入; 0, 不可写入				
A1	I	5	读出数据的地址1				
A2	I	5	读出数据的地址2				
A3	I	5	写入数据的地址				
WD	I	32	写入数据				
RD1	0	32	读出数据1				
RD2	0	32	读出数据2				

### 1.2.1.2 功能定义

• 读数据

读数据1:根据地址A1,读出对应的数据RD1读数据2:根据地址A2,读出对应的数据RD2

- 写数据
  - 。 写数据: WE为1、reset不为1旦时钟上升来临时,根据地址A3,写入数据WD
  - 。 会按照教程所要求格式输出写入信息
- 同步复位
  - 。 当reset为1时,将所有寄存器清零

#### 1.2.1.3 模块代码

```
`timescale 1ns / 1ps
module GRF (
    input
                  clk,
    input
                  reset,
    input
                  WE,
    input [ 4:0] A1,
    input [ 4:0] A2,
    input [ 4:0] A3,
    input [31:0] WD,
    input [31:0] pc,
    output [31:0] RD1,
    output [31:0] RD2
);
          [31:0] regfile[0:31];
  reg
              i = 0;
  integer
  always @(posedge clk) begin
    if (reset == 1'b1) begin
      for (i = 0; i < 32; i = i + 1) begin
        regfile[i] <= 32'd0;</pre>
      end
    end else begin
      if (WE == 1'b1) begin
        if (A3 != 5'd0) begin
          regfile[A3] <= WD;</pre>
          //display for test
          $display("@%h: $%d <= %h", pc, A3, WD);</pre>
        end else begin
          regfile[0] <= 32'd0;
        end
      end
    end
```

```
end
assign RD1 = regfile[A1];
assign RD2 = regfile[A2];
endmodule
```

# 1.2.2 EXT

# 1.2.2.1 端口定义

端口名	方向	位宽	信号描述
dataln	1	16	输入数据,16位立即数
extOp	1	1	扩展操作类型: 1,符号扩展; 0,无符号扩展
dataOut	0	32	输出数据,32位立即数

#### 1.2.2.2 功能定义

- 位扩展
  - 。 将16位的立即数扩展为32位的立即数,提供符号扩展和无符号扩展两种方式

# 1.2.2.3 模块代码

#### 1.2.3 ALU

# 1.2.3.1 端口定义

端口名	方向	位宽	信号描述					
Α	I	32	第一个操作数					
В	I	32	第二个操作数					
aluOp	I	3	ALU操作类型:000,加;001,减;010,按位与;011,按位或;100,判断相等					
R	0	32	运算结果					
zero	0	1	相等状态码: 1, 相等; 0, 不相等					

#### 1.2.3.2 功能定义

- 算术运算
  - 加法: R = A+B减法: R = A-B
- 位运算
  - 按位与: R = A&B按位或: R = A|B
- 判断相等
  - 判断A和B是否相等,相等时zero为1,不相等时zero为0;此时R输出端保持原值

# 1.2.3.3 模块代码

```
`timescale 1ns / 1ps
module ALU (
           [31:0] A,
   input
   input [31:0] B,
input [2:0] aluOp,
    output reg [31:0] R,
    output
                      zero
);
  always @(*) begin
    case (alu0p)
     3'd0: R = A + B;
     3'd1: R = A - B;
     3'd2: R = A \& B;
      3'd3: R = A \mid B;
      3'd4: R = R;
     default: R = R;
    endcase
  assign zero = (A == B) ? 1 : 0;
endmodule
```

#### 1.2.4 DM

# 1.2.4.1 端口定义

端口名	方 向	位 宽	信号描述
clk	I	1	时钟信号
reset	I	1	同步复位信号
WE	I	1	写使能信号: 1, 允许写入; 0, 不可写入
RE	I	1	读使能信号: 1, 允许读出; 0, 不可读出
А	1	32	读写地址:输入值是按字节为单位;有效范围(以字节为单位)是0x0000-0x2fff,共3072字;需要利用以字为单位的地址进行整字存取
WD	I	32	写入数据
RD	0	32	读出数据

# 1.2.4.2 功能定义

- 读数据
  - 。 读数据: RE为1时且时钟上升来临时,根据地址A,读出数据RD;否则读出0。

- 写数据
  - 。 写数据: WE为1时且时钟上升来临时,根据地址A,写入数据WD;否则保持原值。
  - 。 会按照教程所要求格式输出写入信息
- 同步复位
  - 。 当reset为1时,将所有内容清零

#### 1.2.4.3 模块代码

```
`timescale 1ns / 1ps
module DM (
   input
                clk,
   input
                reset,
   input
                WE,
   input
                 RE,
   input [31:0] A,
   input [31:0] pc,
   input [31:0] WD,
   output [31:0] RD
);
        [31:0] ram [0:3071];
 reg
 // real address
 wire [11:0] addr;
  integer i = 0;
  assign addr = A[13:2];
  always @(posedge clk) begin
   if (reset == 1'b1) begin
     for (i = 0; i < 3072; i = i + 1) begin
       ram[i] <= 32'd0;
      end
    end else begin
     if (WE == 1'b1) begin
      ram[addr] <= WD;</pre>
      // display for test
       $display("@%h: *%h <= %h", pc, A, WD);</pre>
     end else begin
      ram[addr] <= ram[addr];</pre>
     end
  assign RD = (RE == 1'b1) ? ram[addr] : 32'b0;
endmodule
```

# 1.2.5 IFU

# 1.2.5.1 端口定义

端口名	方向	位宽	信号描述
clk	I	1	时钟信号
reset	I	1	同步复位信号,复位使PC的值为0x3000 (起始地址)
zero	I	1	相等状态码: 1, 相等; 0, 不相等
offset	I	16	跳转偏移量
instr_index	I	26	跳转目标地址
rsIn	I	32	GRF[rs]读出的值

端口名	方向	位宽	信号描述
jumpOp	1	3	跳转操作类型: 000,无跳转; 001, beq; 010; jal; 011, jr
nlnstr	0	32	下一条32位指令数据
рс	0	32	PC值,用于显示当前指令的地址(按字节)

该部分被分为pc、npc、im三个子模块,本设计将其写在同一个文件中,用注释区分。

#### 1.2.5.2 功能定义

- 同步复位
  - 。 当reset为1时,将PC的值置为0x3000 (起始地址)
- 计算下一条指令地址 (调整PC值)
  - 当beq指令有效时 (zero == 1 && jumpOp == 001) , PC = PC + 4 + offset \* 4
  - 当jal指令有效时(jumpOp == 010), PC = pc[31:28] || instr\_index || 00
  - 当jr指令有效时(jumpOp == 011), PC = rsIn
  - 否则, PC = PC + 4
- 取指令
  - 。 根据PC的值,从IM中读出下一条指令nInstr

#### 1.2.5.3 模块代码

```
`timescale 1ns / 1ps
module IFU (
   input
                      clk,
   input
                      reset,
   input
                      zero,
               [15:0] offset,
    input
    input
               [25:0] instr_index,
               [31:0] rsIn,
    input
          [ 2:0] jumpOp,
   input
   output reg [31:0] nInstr,
   output reg [31:0] pc
);
  initial begin
   pc = 32'h00003000;
  end
  reg [31:0] rom [0:4095];
  reg [31:0] pc_;
  reg [11:0] addr;
  // Sub-module1 npc
  reg [31:0] npc;
  always @(*) begin
    case (jump0p)
      3'd0: begin
        // none
        npc = pc + 4;
      end
      3'd1: begin
       //beq
        if (zero == 1'b1) begin
          npc = pc + 4 + (\{\{16\{offset[15]\}\}, offset\} << 2);
        end else begin
         npc = pc + 4;
        end
      end
```

```
3'd2: begin
       //jal
        npc = \{pc[31:28], instr_index, \{2\{1'b0\}\}\};
      3'd3: begin
       //jr
       npc = rsIn;
      default: npc = pc + 4;
    endcase
  end
 // Sub-module2 pc
 always @(posedge clk) begin
   if (reset == 1'b1) begin
    pc <= 32'h00003000;
   end else begin
     pc <= npc;</pre>
    end
  end
 // Sub-module3 im
 initial begin
    $readmemh("code.txt", rom);
  end
 always @(*) begin
   pc_ = pc - 32'h00003000;
addr = pc_[13:2];
    nInstr = rom[addr];
  end
endmodule
```

### 1.2.6 Controller

# 1.2.6.1 端口定义

端口名	方 向	位 宽	信号描述
ор	Ì	6	操作码
fn	ı	6	功能码
regDst	0	2	寄存器堆写入地址选通信号: 00,选用rt为地址写入; 01,选用rd为地址写入; 10,选用\$ra为目标写入
aluSrc	0	1	ALU第二个操作数 (B) 选通信号: 1, 选用立即数; 0, 选用寄存器堆读出的数据
aluOp	0	3	ALU操作类型:000,加;001,减;010,按位与;011,按位或;100,判断相等
memToR	0	2	数据写入寄存器堆时的数据来源:00,来自ALU运算结果;01,来自DM;10,来自16位立即数; 11,写入pc+4的值
memWrite	0	1	DM写使能信号: 1,允许写入; 0,不可写入
memRead	0	1	DM读使能信号: 1,允许读出; 0,不可读出
regWrite	0	1	寄存器堆写使能信号: 1,允许写入; 0,不可写入
extOp	0	1	扩展操作类型: 1,符号扩展; 0,无符号扩展。仅负责ALU两个操作数的符号扩展
jumpOp	0	3	跳转操作类型:000,无跳转;001,beq ; 010 , jal ; 011 , jr

# 1.2.6.2 功能定义

- 控制信号生成
  - 。 识别指令的操作码和功能码,根据指令的不同,生成不同的控制信号

#### 1.2.6.3 控制信号与译码生成对应表

所有指令类型与控制信号以及译码结果的对应关系如下表所示。

对于nop,指令码为0x00000000,op[5:0]为000000,fn[5:0]为000000,均为0,故不在表中列出。

信号名- op-fn	regDst	aluSrc	aluOp[2:0]	memToR[1:0]	memWrite	memRead	regWrite	extOp	jumpOp[2:0]
add- 000000- 100000	01	0	000	00	0	0	1	х	000
sub- 000000- 100010	01	0	001	00	0	0	1	х	000
ori- 001101- x	00	1	011	00	0	0	1	0	000
lw- 100011- x	00	1	000	01	0	1	1	1	000
sw- 101011- x	x	1	000	х	1	0	0	1	000
beq- 000100- x	х	0	100	х	0	0	0	х	001
lui- 001111- x	00	х	х	10	0	0	1	х	000
jal- 000011- x	10	х	х	11	0	0	1	х	010
jr- 000000- 001000	х	х	х	х	0	0	0	х	011

# 1.2.6.4 模块代码

```
`timescale 1ns / 1ps
module Controller (
    input [5:0] op,
    input [5:0] fn,
    output reg [1:0] regDst,
    output reg aluSrc,
    output reg [2:0] aluOp,
```

```
output reg [1:0] memToR,
   output reg memWrite, output reg memRead,
   output reg regWrite, output reg extOp,
   output reg [2:0] jumpOp
);
 always @(*) begin
   case (op)
     6'b000000: begin
       //R-type
       regDst = 2'b01;
       aluSrc = 0;
       memRead = 0;
       memWrite = 0;
       ext0p = ext0p;
       case (fn)
         6'b100000: begin
           //add
                  = 3'b000;
           alu0p
           memToR = 2'b00;
           regWrite = 1;
           jump0p = 3'b000;
          end
         6'b100010: begin
           //sub
           alu0p
                  = 3'b001;
           memToR = 2'b00;
           regWrite = 1;
           jump0p = 3'b000;
          end
          6'b001000: begin
           //jr
                  = aluOp;
           alu0p
           memToR = memToR;
           regWrite = 0;
           jump0p = 3'b011;
          end
          default: begin
           regDst = 0;
           aluSrc = 0;
           alu0p
                  = 0;
           memToR = 0;
           memWrite = ∅;
           memRead = 0;
           regWrite = 0;
           ext0p = 0;
           jump0p = 0;
         end
       endcase
      6'b100011: begin
       //lw
       regDst = 2'b00;
       aluSrc = 1;
                = 3'b000;
       alu0p
               = 2'b01;
       memToR
       memWrite = 0;
       memRead = 1;
       regWrite = 1;
       ext0p = 1;
        jump0p = 3'b000;
```

```
6'b101011: begin
  //sw
  regDst = regDst;
 aluSrc = 1;
  alu0p = 3'b000;
  memToR = memToR;
 memWrite = 1;
  memRead = 0;
  regWrite = 0;
  ext0p = 1;
  jump0p = 3'b000;
end
6'b000100: begin
 //beq
  regDst = regDst;
  aluSrc = ∅;
  alu0p = 3'b100;
  memToR = memToR;
  memWrite = ∅;
  memRead = 0;
  regWrite = ∅;
  ext0p = ext0p;
  jump0p = 3'b001;
end
6'b001101: begin
 //ori
  regDst = 2'b00;
 aluSrc = 1;
aluOp = 3'b011;
memToR = 2'b00;
  memWrite = ∅;
  memRead = 0;
  regWrite = 1;
  ext0p = 0;
  jump0p = 3'b000;
end
6'b001111: begin
  //lui
  regDst = 2'b00;
aluSrc = aluSrc;
  alu0p = alu0p;
  memToR = 2'b10;
  memWrite = 0;
  memRead = 0;
 regWrite = 1;
  ext0p = ext0p;
  jumpOp = 3'b000;
end
6'b000011: begin
  //jal
  regDst = 2'b10;
  aluSrc = aluSrc;
  alu0p = alu0p;
  memToR = 2'b11;
  memWrite = ∅;
  memRead = 0;
  regWrite = 1;
  ext0p = ext0p;
  jump0p = 3'b010;
end
default: begin
```

```
regDst = 0;
aluSrc = 0;
aluOp = 0;
memToR = 0;
memWrite = 0;
memRead = 0;
regWrite = 0;
extOp = 0;
jumpOp = 0;
end
endcase
end
endmodule
```

# Part 2 测试方案

# 本次进行的测试方法是Mars对拍测试。

构造一段MIPS程序,输入Mars中运行; 利用Mars导出机器码,形成code.txt文件,用来载入自己的cpu的IM中,仿真运行; 比对两者按统一格式输出的内容。即如下两种格式:

```
//grf
$display("@%h: $%d <= %h", WPC, Waddr, WData);
//dm
$display("@%h: *%h <= %h", pc, addr, din);
```

#### 注意:

- 需要用到魔改版的Mars来获取标准的输出
- 这里统一规定:对于0号寄存器的写入不进行输出

# 2.1 测试代码与结果1

# 这是P3用到的测试代码,用来检查原有功能是否仍然正确。

• 测试代码:

```
ori $t1, $zero, 0
ori $t2, $t1, 5
ori $t3, $zero, 7
ori $a0, $zero, 9
ori $a1, $zero, 13
add $t1, $t1, $t3
add $a0, $a0, $t3
sub $a1, $a1, $t3
beq $t1, $t2, next
add $t1, $t1, $t3
beq $t1, $t2, next
next:sub $t1, $t1, $t3
lui $t4, 0xfff
lui $t6, 0x123
ori $t2, $zero, 4
sw $t6, 8($t2)
sw $t4, 0x14($t2)
lw $t5, 0x14($t2)
lw $t7, 8($t2)
```

#### • Mars运行结果/CPU运行结果:

```
@00003000: $ 9 <= 00000000
@00003004: $10 <= 00000005
@00003008: $11 <= 00000007
@0000300c: $ 4 <= 00000009
@00003010: $ 5 <= 0000000d
000003014: 9 <= 00000007
@00003018: $ 4 <= 00000010
@0000301c: $ 5 <= 00000006
@00003024: $ 9 <= 0000000e
@0000302c: $ 9 <= 00000007
@00003030: $12 <= 0fff0000
@00003034: $14 <= 01230000
@00003038: $10 <= 00000004
@0000303c: *0000000c <= 01230000
@00003040: *00000018 <= 0fff0000
@00003044: $13 <= 0fff0000
@00003048: $15 <= 01230000
```

# 2.2 测试代码与结果2

# 这是一份覆盖比较全面的代码

```
ori $0, $0, 136
ori $1, $0, 16
ori $2, $0, 68
ori $3, $0, 120
ori $4, $0, 120
ori $5, $0, 36
ori $6, $0, 120
ori $7, $0, 136
ori $8, $0, 136
ori $9, $0, 156
ori $10, $0, 140
ori $11, $0, 84
ori $12, $0, 48
ori $13, $0, 36
ori $14, $0, 0
ori $15, $0, 84
ori $16, $0, 52
ori $17, $0, 132
ori $18, $0, 48
ori $19, $0, 92
ori $20, $0, 16
ori $21, $0, 128
ori $22, $0, 64
ori $23, $0, 76
ori $24, $0, 72
ori $25, $0, 120
ori $26, $0, 104
ori $27, $0, 92
ori $28, $0, 84
ori $29, $0, 0
ori $30, $0, 108
ori $31, $0, 52
sub $2,$2,$2
```

```
sw $3,4($2)
ori $17,$11,156
ori $8,$30,72
jal Test1
nop
Back1:
lui $9,92
lui $4,132
ori $15,$4,80
jal Test2
nop
Back2:
sub $15,$15,$15
lw $17,36($15)
ori $0,$23,64
lui $7,112
jal Test3
nop
Back3:
sub $10,$29,$16
sub $23,$23,$23
lw $5,72($23)
lui $7,124
jal Test4
nop
Back4:
lui $26,4
lui $9,44
add $3,$1,$13
jal Test5
nop
Back5:
sub $0,$0,$0
lw $2,100($0)
ori $7,$7,108
ori $17,$28,28
jal Test6
nop
Back6:
sub $30,$17,$29
sub $5,$5,$5
lw $28,64($5)
sub $4,$4,$4
lw $2,80($4)
jal Test7
nop
Back7:
sub $14,$14,$14
lw $26,116($14)
add $21,$3,$1
ori $29,$18,8
jal Test8
nop
Back8:
```

```
sub $22,$25,$25
sub $16,$16,$16
sw $22,84($16)
lui $0,0
jal Test9
nop
Back9:
lui $30,12
sub $18,$18,$18
sw $7,44($18)
nop
jal Test10
nop
Back10:
sub $23,$3,$19
nop
add $18,$5,$6
jal Test11
nop
Back11:
sub $4,$9,$3
lui $27,56
sub $17,$17,$17
lw $0,52($17)
jal Test12
nop
Back12:
sub $8,$8,$8
sw $0,32($8)
add $0,$14,$21
sub $17,$17,$17
lw $16,108($17)
jal Test13
nop
Back13:
nop
sub $3,$3,$3
sw $16,100($3)
sub $1,$2,$21
jal Test14
nop
Back14:
nop
add $12,$7,$5
sub $2,$2,$2
lw $24,80($2)
jal Test15
nop
jal End
Test1:
nop
sub $13,$17,$7
ori $23,$3,152
ori $21,$11,0
```

```
add $17,$6,$18
nop
lui $16,44
beq $22,$12,EndTest1
nop
nop
sub $26,$26,$26
lw $30,104($26)
sub $0,$0,$0
lw $12,24($0)
sub $25,$6,$14
sub $0,$21,$19
beq $7,$2,EndTest1
nop
nop
sub $29,$29,$29
sw $14,104($29)
lui $15,112
add $0,$26,$0
sub $23,$23,$23
lw $8,104($23)
sub $9,$28,$26
sub $7,$7,$7
lw $1,124($7)
sub $23,$11,$11
EndTest1:
jr $ra
nop
Test2:
sub $2,$2,$2
sub $17,$17,$17
ori $17,$17,10
sub $1,$1,$1
ori $1,$1,1
SubTest2:
add $2,$2,$1
beq $2,$17,EndTest2
nop
sub $26,$3,$25
sub $5,$5,$5
sw $30,32($5)
nop
nop
sub $3,$19,$7
sub $20,$10,$12
nop
sub $6,$6,$6
sw $18,48($6)
sub $3,$3,$3
lw $11,56($3)
sub $28,$28,$28
lw $24,156($28)
lui $0,48
ori $19,$13,4
beq $7,$11,SubTest2
nop
nop
beq $30,$20,SubTest2
nop
nop
```

```
sub $29,$29,$29
sw $22,44($29)
sub $29,$29,$29
sw $14,96($29)
sub $28,$28,$28
lw $11,124($28)
ori $24,$3,28
sub $22,$22,$22
lw $30,12($22)
ori $21,$16,48
EndTest2:
jr $ra
nop
Test3:
sub $21,$21,$21
sw $18,112($21)
add $3,$2,$27
ori $7,$16,36
nop
add $8,$7,$11
sub $25,$25,$25
lw $0,40($25)
add $12,$6,$18
nop
sub $27,$27,$27
sw $21,108($27)
ori $14,$11,100
sub $14,$14,$14
lw $5,148($14)
lui $30,20
beq $11,$30,EndTest3
nop
nop
sub $22,$22,$22
lw $8,112($22)
beq $7,$26,EndTest3
nop
nop
sub $12,$28,$18
lui $13,144
sub $23,$23,$3
beq $1,$4,EndTest3
nop
nop
lui $21,136
EndTest3:
jr $ra
nop
Test4:
sub $5,$5,$5
sw $28,52($5)
nop
ori $19,$4,84
add $11,$1,$28
add $20,$23,$16
ori $25,$0,80
sub $20,$20,$20
lw $7,24($20)
```

```
nop
sub $14,$14,$14
sw $25,0($14)
sub $9,$9,$23
sub $28,$25,$1
nop
add $11,$20,$11
sub $13,$10,$14
sub $20,$20,$20
sw $29,24($20)
sub $28,$28,$22
sub $23,$23,$23
lw $14,80($23)
sub $8,$13,$10
sub $30,$20,$25
sub $23,$5,$3
EndTest4:
jr $ra
nop
Test5:
sub $28,$28,$28
lw $6,88($28)
add $19,$3,$11
sub $8,$8,$8
sw $27,68($8)
add $28,$28,$13
sub $24,$24,$24
sw $16,100($24)
sub $22,$5,$26
sub $4,$4,$4
lw $8,80($4)
lui $29,136
sub $26,$30,$26
ori $23,$2,124
sub $19,$24,$13
lui $28,76
beq $4,$15,EndTest5
nop
nop
ori $6,$22,64
beq $5,$21,EndTest5
nop
nop
sub $11,$11,$11
lw $8,144($11)
sub $21,$21,$21
lw $2,144($21)
beq $27,$17,EndTest5
nop
nop
ori $0,$19,88
beq $10,$30,EndTest5
nop
nop
EndTest5:
jr $ra
nop
Test6:
```

```
sub $24,$24,$24
sub $26,$26,$26
ori $26,$26,10
sub $3,$3,$3
ori $3,$3,1
SubTest6:
add $24,$24,$3
beq $24,$26,EndTest6
nop
nop
nop
nop
sub $30,$30,$30
lw $21,88($30)
sub $11,$10,$25
sub $10,$13,$6
ori $10,$16,24
sub $17,$17,$17
lw $5,132($17)
lui $9,52
add $28,$0,$0
nop
add $6,$4,$9
lui $9,108
sub $6,$6,$6
sw $4,4($6)
sub $28,$28,$28
sw $19,88($28)
add $1,$14,$8
sub $20,$20,$20
sw $14,152($20)
sub $20,$20,$20
sw $8,56($20)
nop
add $12,$14,$13
EndTest6:
jr $ra
nop
Test7:
sub $12,$12,$12
sub $20,$20,$20
ori $20,$20,10
sub $15,$15,$15
ori $15,$15,1
SubTest7:
add $12,$12,$15
beq $12,$20,EndTest7
nop
sub $29,$29,$29
lw $5,40($29)
ori $29,$19,128
sub $16,$16,$16
sw $2,72($16)
ori $27,$30,0
sub $4,$4,$4
sw $22,12($4)
ori $0,$23,12
add $6,$29,$14
nop
lui $9,12
```

```
sub $27,$24,$7
sub $21,$23,$8
sub $13,$13,$13
lw $3,76($13)
sub $6,$6,$6
lw $28,28($6)
sub $1,$29,$25
lui $22,88
sub $8,$8,$8
lw $29,60($8)
beq $16,$7,SubTest7
nop
nop
nop
beq $22,$5,SubTest7
nop
nop
nop
EndTest7:
jr $ra
nop
Test8:
sub $20,$20,$20
sub $10,$10,$10
ori $10,$10,10
sub $8,$8,$8
ori $8,$8,1
SubTest8:
add $20,$20,$8
beq $20,$10,EndTest8
nop
lui $15,80
sub $21,$4,$27
add $17,$15,$7
add $27,$18,$22
nop
add $12,$6,$9
lui $1,4
add $12,$29,$1
nop
add $28,$24,$23
nop
sub $30,$30,$30
lw $9,156($30)
add $28,$14,$21
lui $23,72
lui $29,120
ori $24,$0,60
sub $7,$7,$7
sw $11,40($7)
add $21,$15,$18
beq $17,$10, SubTest8
nop
nop
EndTest8:
jr $ra
nop
```

```
Test9:
sub $10,$10,$10
sub $8,$8,$8
ori $8,$8,10
sub $26,$26,$26
ori $26,$26,1
SubTest9:
add $10,$10,$26
beq $10,$8,EndTest9
nop
add $5,$9,$19
sub $2,$23,$4
nop
sub $7,$7,$7
lw $7,40($7)
sub $20,$16,$6
lui $5,44
lui $16,112
nop
beq $30,$11,SubTest9
nop
nop
beq $29,$13,SubTest9
nop
nop
sub $12,$14,$0
add $11,$27,$22
sub $12,$12,$12
lw $6,108($12)
add $21,$11,$20
lui $27,72
nop
sub $14,$27,$0
nop
sub $21,$21,$21
sw $18,24($21)
EndTest9:
jr $ra
nop
Test10:
ori $23,$27,108
add $5,$2,$9
ori $21,$23,84
sub $22,$22,$22
lw $21,124($22)
sub $17,$20,$10
add $30,$21,$21
sub $21,$21,$21
sw $22,88($21)
sub $29,$29,$29
sw $9,40($29)
beq $21,$19,EndTest10
nop
nop
sub $22,$22,$22
sw $26,52($22)
nop
sub $26,$26,$26
sw $29,68($26)
```

```
lui $5,148
ori $29,$1,76
sub $29,$29,$29
lw $22,116($29)
sub $23,$23,$23
sw $29,36($23)
ori $6,$5,132
lui $28,140
ori $28,$3,56
add $23,$2,$26
EndTest10:
jr $ra
nop
Test11:
sub $17,$17,$17
sw $3,96($17)
sub $12,$12,$12
sw $10,124($12)
add $5,$5,$5
sub $19,$19,$19
sw $9,152($19)
sub $1,$1,$1
lw $7,72($1)
sub $12,$12,$12
sw $27,148($12)
lui $21,72
nop
add $11,$24,$28
beq $8,$8,EndTest11
nop
nop
nop
beq $23,$0,EndTest11
nop
nop
ori $17,$1,116
sub $5,$24,$19
add $20,$9,$9
add $20,$5,$30
nop
beq $8,$3,EndTest11
nop
nop
beq $25,$10,EndTest11
nop
nop
nop
EndTest11:
jr $ra
nop
Test12:
sub $22,$22,$22
sub $29,$29,$29
ori $29,$29,10
sub $21,$21,$21
ori $21,$21,1
SubTest12:
add $22,$22,$21
```

```
beq $22,$29,EndTest12
nop
add $20,$25,$11
lui $27,72
add $18,$15,$14
sub $24,$0,$10
add $10,$11,$13
lui $7,120
add $25,$30,$12
sub $0,$0,$0
lw $10,76($0)
beq $30,$24,SubTest12
nop
nop
lui $4,108
sub $28,$28,$28
sw $11,8($28)
beq $21,$9,SubTest12
nop
nop
ori $13,$13,40
nop
add $2,$7,$16
lui $11,140
sub $23,$25,$5
sub $3,$30,$23
sub $30,$28,$25
sub $28,$6,$13
EndTest12:
jr $ra
nop
Test13:
ori $30,$2,144
sub $11,$11,$11
sw $23,92($11)
ori $20,$28,52
sub $17,$17,$17
sw $15,56($17)
lui $1,8
sub $8,$8,$8
lw $1,92($8)
lui $0,100
beq $11,$23,EndTest13
nop
nop
sub $6,$27,$18
sub $8,$8,$8
lw $3,36($8)
nop
sub $26,$26,$26
lw $21,92($26)
lui $3,132
nop
beq $3,$11,EndTest13
nop
nop
sub $25,$25,$25
sw $14,0($25)
sub $15,$15,$15
lw $21,12($15)
```

```
beq $23,$7,EndTest13
nop
nop
sub $17,$17,$17
lw $23,84($17)
ori $29,$15,68
EndTest13:
jr $ra
nop
Test14:
nop
sub $6,$20,$5
ori $20,$17,72
sub $0,$0,$0
sw $30,60($0)
sub $9,$9,$9
lw $12,12($9)
ori $28,$23,56
sub $7,$7,$7
lw $28,20($7)
nop
ori $20,$5,124
beq $8,$30,EndTest14
nop
nop
ori $29,$24,148
beq $17,$14,EndTest14
nop
nop
sub $2,$2,$2
sw $3,16($2)
sub $4,$7,$7
sub $24,$24,$24
lw $28,40($24)
beq $8,$15,EndTest14
nop
nop
ori $24,$3,24
lui $0,156
beq $25,$27,EndTest14
nop
nop
sub $5,$20,$30
EndTest14:
jr $ra
nop
Test15:
sub $17,$17,$17
sub $14,$14,$14
ori $14,$14,10
sub $30,$30,$30
ori $30,$30,1
SubTest15:
add $17,$17,$30
beq $17,$14,EndTest15
nop
ori $13,$26,100
sub $21,$21,$21
```

```
sw $11,56($21)
sub $6,$13,$9
sub $1,$3,$12
add $27,$0,$21
nop
sub $23,$23,$23
sw $8,132($23)
ori $2,$8,96
sub $7,$7,$7
lw $29,16($7)
add $21,$15,$18
add $4,$10,$4
sub $22,$8,$5
sub $22,$22,$22
lw $15,100($22)
lui $12,0
beq $15,$23,SubTest15
nop
nop
sub $11,$11,$3
beq $0,$12,SubTest15
nop
nop
sub $8,$8,$8
sw $12,140($8)
add $18,$15,$7
ori $21,$1,108
EndTest15:
jr $ra
nop
End:
```

• Mars运行结果/CPU运行结果:

# 篇幅原因,只展示前30行。

```
@00003004: $ 1 <= 00000010
@00003008: $ 2 <= 00000044
@0000300c: $ 3 <= 00000078
@00003010: $ 4 <= 00000078
@00003014: $ 5 <= 00000024
@00003018: $ 6 \le 00000078
@0000301c: $ 7 <= 00000088
@00003020: $ 8 <= 00000088
@00003024: $ 9 <= 0000009c
@00003028: $10 <= 0000008c
@0000302c: $11 <= 00000054
@00003030: $12 <= 00000030
@00003034: $13 <= 00000024
@00003038: $14 <= 00000000
@0000303c: $15 <= 00000054
@00003040: $16 <= 00000034
@00003044: $17 <= 00000084
@00003048: $18 <= 00000030
@0000304c: $19 <= 0000005c
@00003050: $20 <= 00000010
@00003054: $21 <= 00000080
@00003058: $22 <= 00000040
```

```
@0000305c: $23 <= 0000004c
@00003060: $24 <= 00000048
@00003064: $25 <= 00000078
@00003068: $26 <= 00000068
@0000306c: $27 <= 0000005c
@00003070: $28 <= 00000054
@00003074: $29 <= 00000000
@00003078: $30 <= 0000006c
```

# 2.3 结论

经对比内容一致,本测试通过,说明CPU的基本功能实现正确。

# Part 3 思考题解答

• 阅读下面给出的 DM 的输入示例中(示例 DM 容量为 4KB,即 32bit × 1024字),根据你的理解回答,这个 addr 信号又是从哪里来的?地址信号 addr 位数为什么是 [11:2] 而不是 [9:0] ?。

文件	模块接口定义							
dm.v	<pre>dm(clk,reset,MemWrite,addr,din,dout);   input clk; //clock   input reset; //reset   input MemWrite; //memory write enable   input [11:2] addr; //memory's address for write</pre>							
	input [31:0] din; //write data output [31:0] dout; //read data							

这个 addr 信号来自于 ALU 的输出R端口 32 位中的[11:2]这10位。

我们设计的 DM 模块是以 字 为单位的。在数据通路连接中,很容易发现我们通过ALU 运算出的地址以 字节 为单位,接入 DM 的地址A端口。1个字相当于4个字节,因此需要将32位的地址右移两位(/4)后再取低10位。

• 思考上述两种控制器设计的译码方式,给出代码示例,并尝试对比各方式的优劣。

#### 第一种

用 always@(\*) + case 语句实现指令对应的控制信号如何取值。

代码示例参见上面的Controller模块的代码展示。

# 第二种

用assign语句对每个控制信号进行赋值,实现**控制信号每种取值所对应的指令**,这种方法与P3推荐的控制器设计方法有异曲同工之妙。

代码示例如下:

```
//and gates
assign beq = (op == 6'b000100);
//or gates
assign aluSrc = ori | lw | sw ;
```

我认为,第一种方法较之第二种的优点是**直观并且可扩展性强**。每个指令对应什么样的控制信号一目了然。每次新增指令时,只需要考虑好各信号取值,用简单的赋值语句添加即可。而第二种方法每次需要考虑逻辑关系,要重新计算或逻辑的表达式。

第二种方法较之第一种**代码量小,更加简洁**。但是逻辑可能没有那么清晰。

• 在相应的部件中,复位信号的设计都是同步复位,这与 P3 中的设计要求不同。请对比同步复位与异步复位这两种方式的 reset 信号与 clk 信号优先级的关系。

异步复位,两者同优先级。clk 或是 reset 都能引起敏感变化,两者也没有很明显的关系;同步复位,只有 clk 才能引起敏感变化,reset 信号只是在 clk 信号为 上升沿 的时候才会起作用,因此 clk 信号优先级高于reset 信号。

• C语言是一种弱类型程序设计语言。C语言中不对计算结果溢出进行处理,这意味着 C语言要求程序员必须很清楚计算结果是否会导致溢出。因此,如果仅仅支持 C语言,MIPS 指令的所有计算指令均可以忽略溢出。 请说明为什么在忽略溢出的前提下,addi 与 addiu 是等价的,add 与 addu 是等价的。提示:阅读《MIPS32® Architecture For Programmers Volume II: The MIPS32® Instruction Set》中相关指令的 Operation 部分。

#### add的操作过程是:

```
temp ← (GPR[rs]31|IGPR[rs]) + (GPR[rt]31|IGPR[rt])
if temp32 ≠ temp31 then
SignalException(IntegerOverflow)
else
GPR[rd] ← temp 31..0
endif
```

# addu的操作过程是:

```
GPR[rd] ← GPR[rs] + GPR[rt]
```

忽略溢出,也就是add操作只考虑GPR[rd] ← temp 31..0 ,temp 31..0是temp的低32位,由计算方法可知仅取决于 GPR[rs]31||GPR[rt]31||GPR[rt]的低32位,与GPR[rs]31和GPR[rt]31无关。也就是GPR[rs] + GPR[rt]。和addu的操作过程一致。

对于addi和addiu同理,只是其中一个操作数变成了立即数而已。